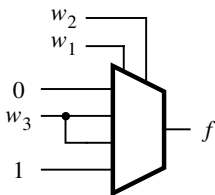


$w_1$	$w_2$	$w_3$	$f$		$w_1$	$w_2$	$f$
0	0	0	0	}	0	0	0
0	0	1	0		0	1	$w_3$
0	1	0	0	}	1	0	$w_3$
0	1	1	1		1	1	1
1	0	0	0	}			
1	0	1	1				
1	1	0	1	}			
1	1	1	1				

(a) Modified truth table



(b) Circuit

**Figure 4.7** Implementation of the three-input majority function using a 4-to-1 multiplexer.