

Present state	Next state				Output z
	$DN = 00$	01	10	11	
S1	S1	S3	S2	—	0
S2	S2	S4	S5	—	0
S3	S3	S6	S7	—	0
S4	S1	—	—	—	1
S5	S3	—	—	—	1
S6	S6	S8	S9	—	0
S7	S1	—	—	—	1
S8	S1	—	—	—	1
S9	S3	—	—	—	1

Figure 6.55 State table for Example 6.7.