

Present state y_2y_1	Flip-flop inputs		Output z
	$w = 0$	$w = 1$	
	T_2D_1	T_2D_1	
0 0	0 0	0 1	0
0 1	0 0	1 0	0
1 0	1 0	0 1	0
1 1	1 0	0 1	1

Figure 6.80 The excitation table for the circuit in Figure 6.79.