 



(a) Circuit

Clk	S	R	$Q(t+1)$
0	x	x	$Q(t)$ (No change)
1	0	0	$Q(t)$ (No change)
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	x

(b) Truth table



(c) Timing diagram

 

(d) Graphical symbol

Figure 7.6 Gated SR latch.