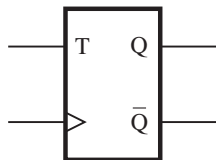



(a) Circuit

T	$Q(t+1)$
0	$Q(t)$
1	$\bar{Q}(t)$

(b) Characteristic table



(c) Graphical symbol

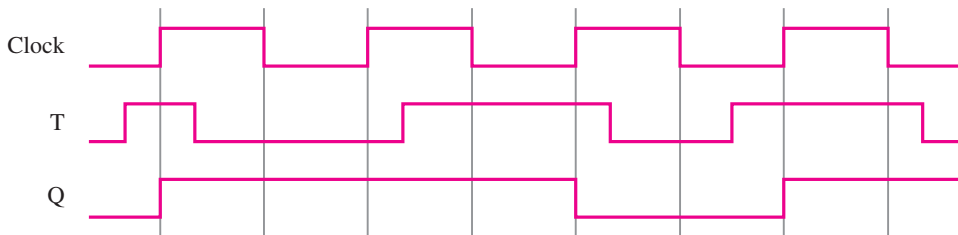

(d) Timing diagram

Figure 5.15 T flip-flop.