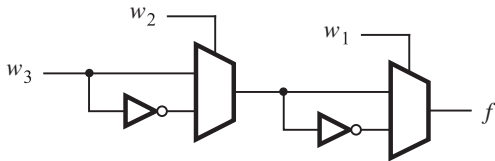


$w_1$	$w_2$	$w_3$	$f$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

(a) Truth table



(b) Circuit

**Figure 4.8** Three-input XOR implemented with 2-to-1 multiplexers.