

Present state y_2y_1	Flip-flop inputs				Output z
	$w = 0$		$w = 1$		
	J_2K_2	J_1K_1	J_2K_2	J_1K_1	
0 0	0 1	0 1	0 0	1 1	0
0 1	0 1	0 1	1 0	1 1	0
1 0	0 1	0 1	0 0	1 0	0
1 1	0 1	0 1	1 0	1 0	1

Figure 6.78 The excitation table for the circuit in Figure 6.77.