



(a) Logic circuit and 7-segment display

	s_1	s_0	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	1	0	1	1	0	0	0	0
2	1	0	1	1	0	1	1	0	1

(b) Truth table

Figure 2.34 Display of numbers.